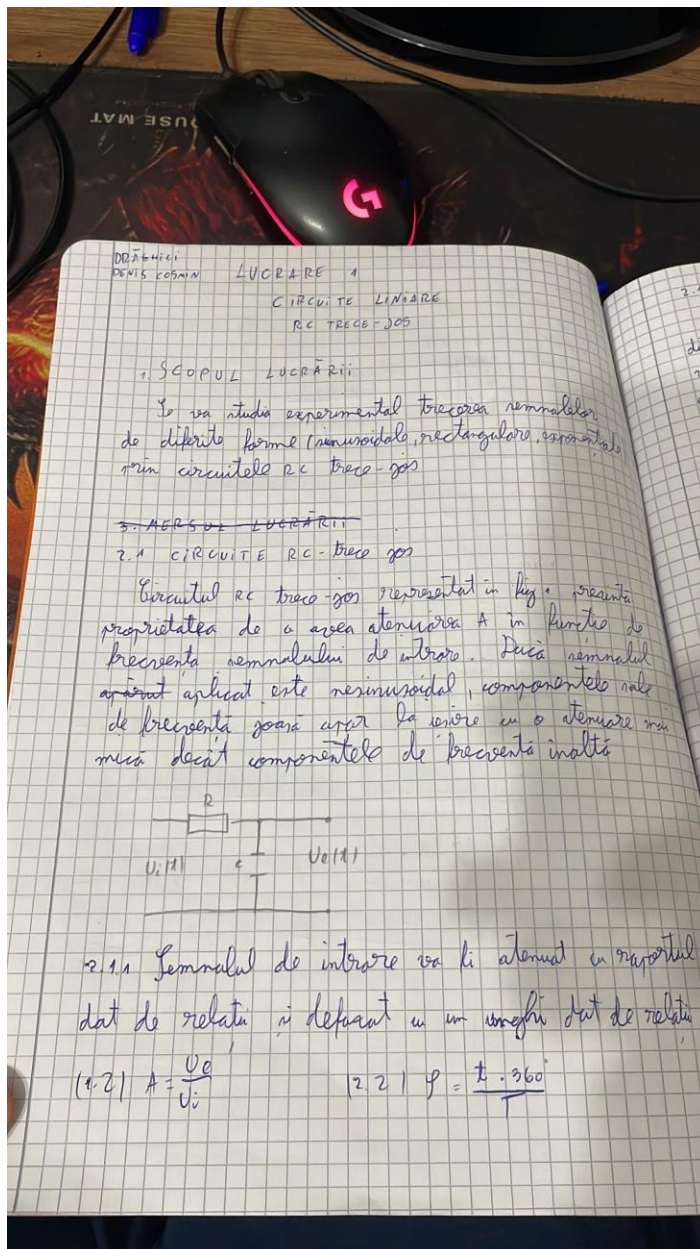






Electronica digitala dosar

1. Aplicatie 1 – Circuite Liniare RC Trece-Jos




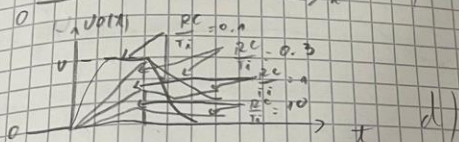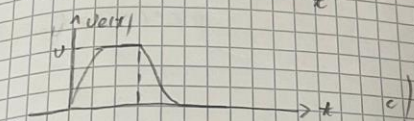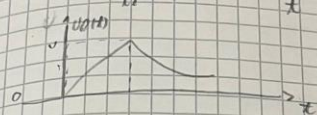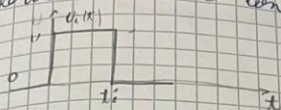
2.1.2

Dacă $RC > t_i$ răspunsul circuitului este cel din figura 2.b, iar dacă $RC < t_i$ răspunsul este cel din 2.c. 2.d reprezintă răspunsul pentru diferite valori ale constantei de timp.




2.1.3 SEMNAL DE INTRARE RECTANGULAR

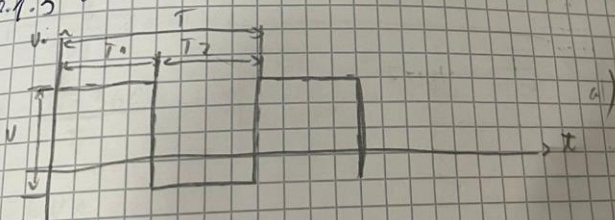

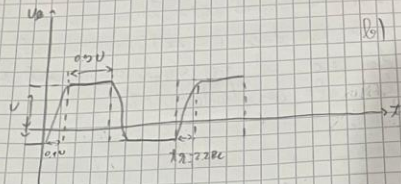


1) $p.c.c.m. (T, a, U)$

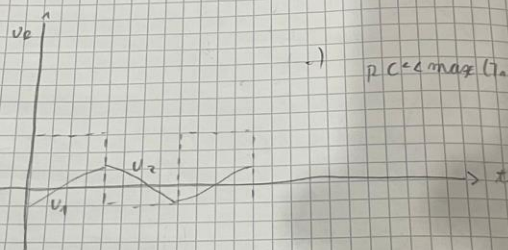

2) $p.c.c.m. (T, a, U)$


3. MODULUL LUCRĂRII

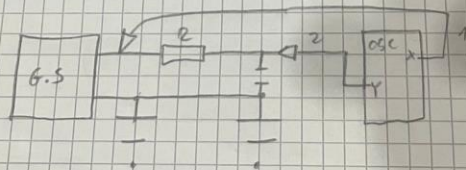



G.S. - generator de semnal

OSC. - osciloscop


X, Y - intrare unde osciloscop

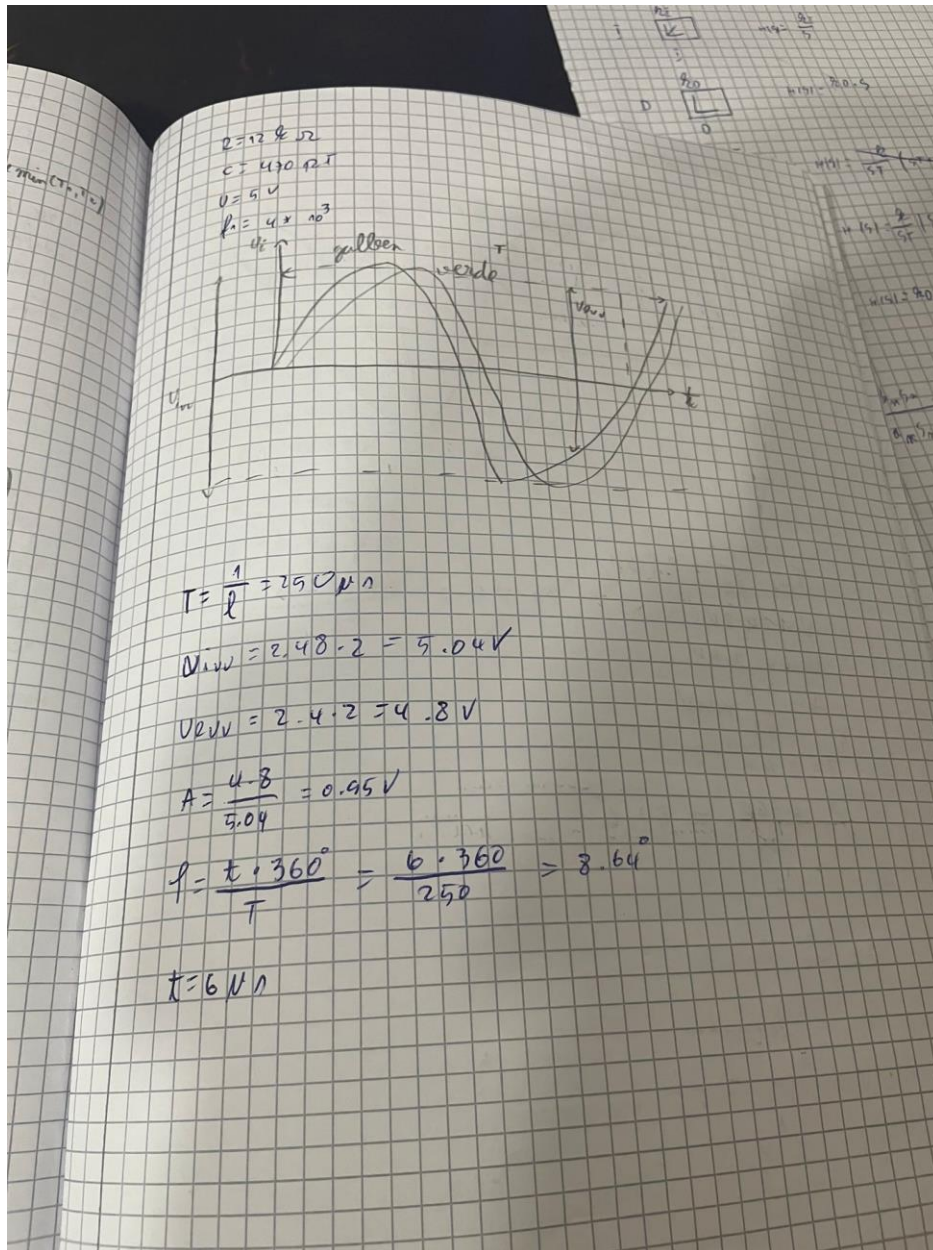


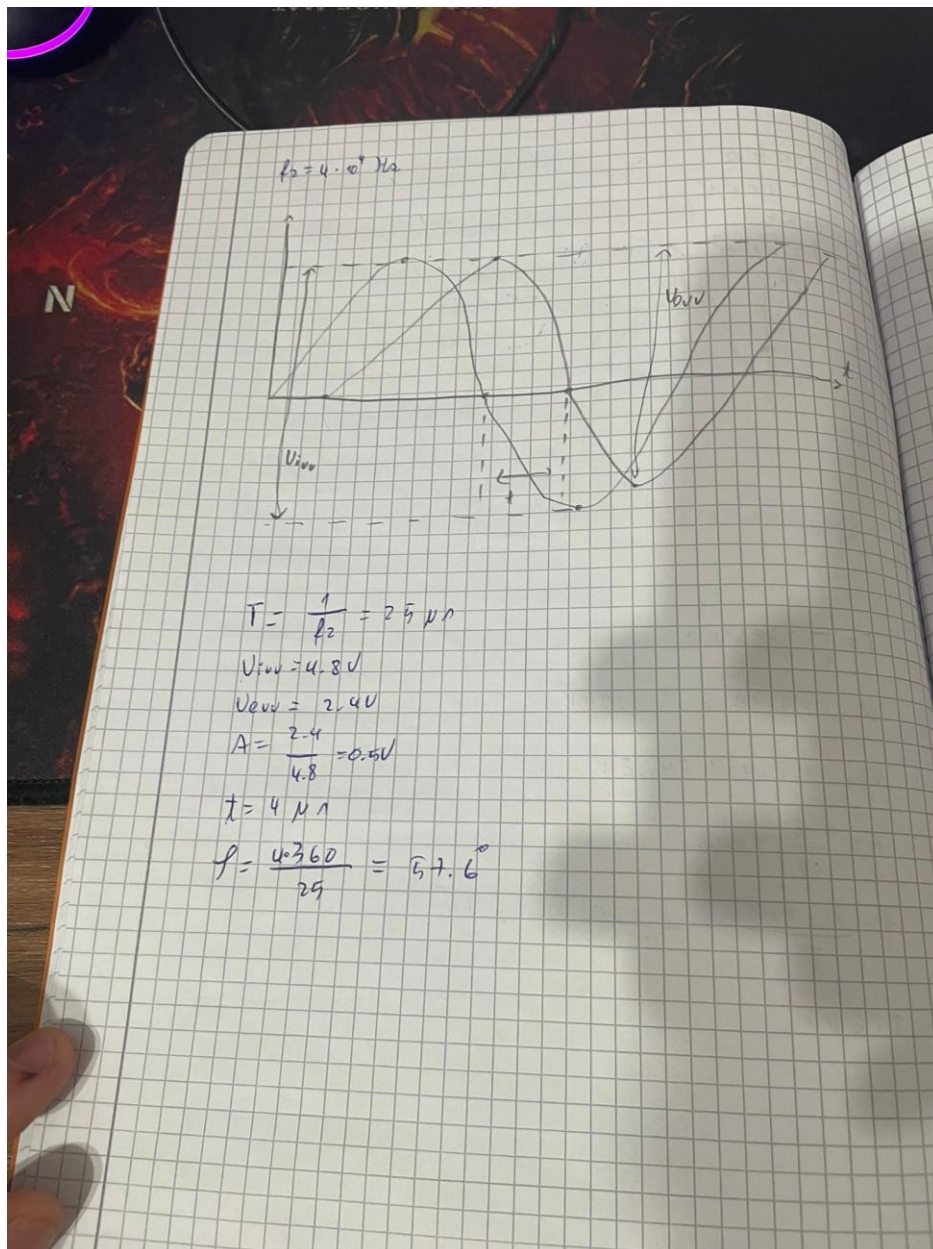


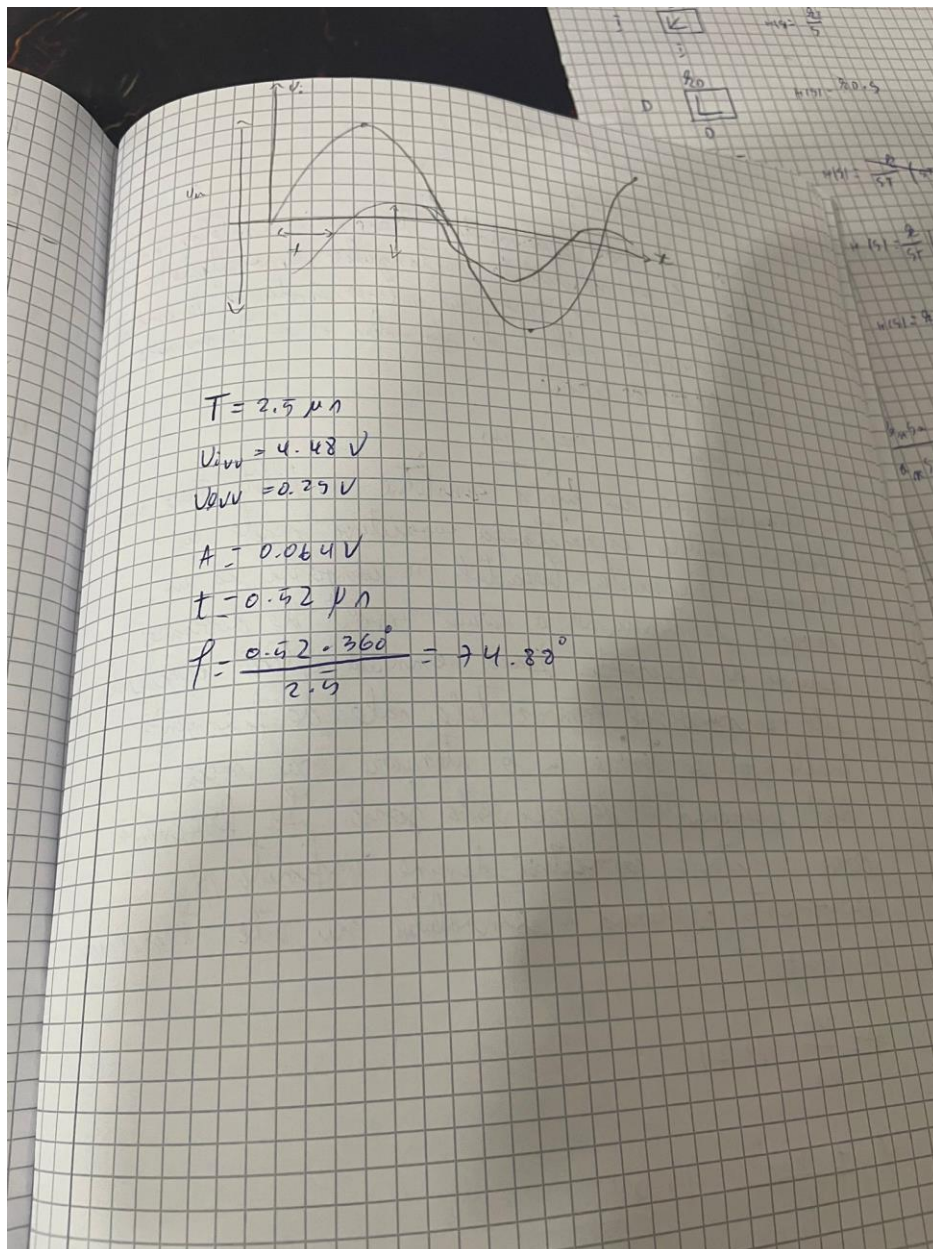


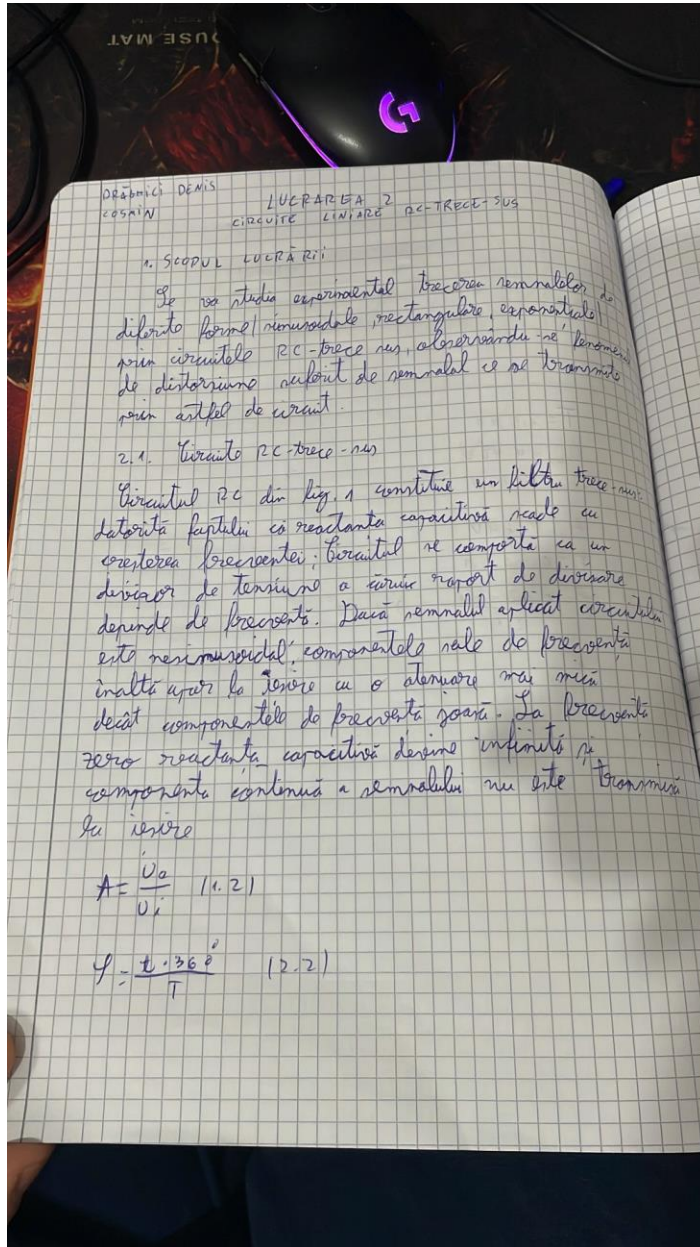
2. Aplicatia 2 – Circuite Liniare RC Trece-Sus




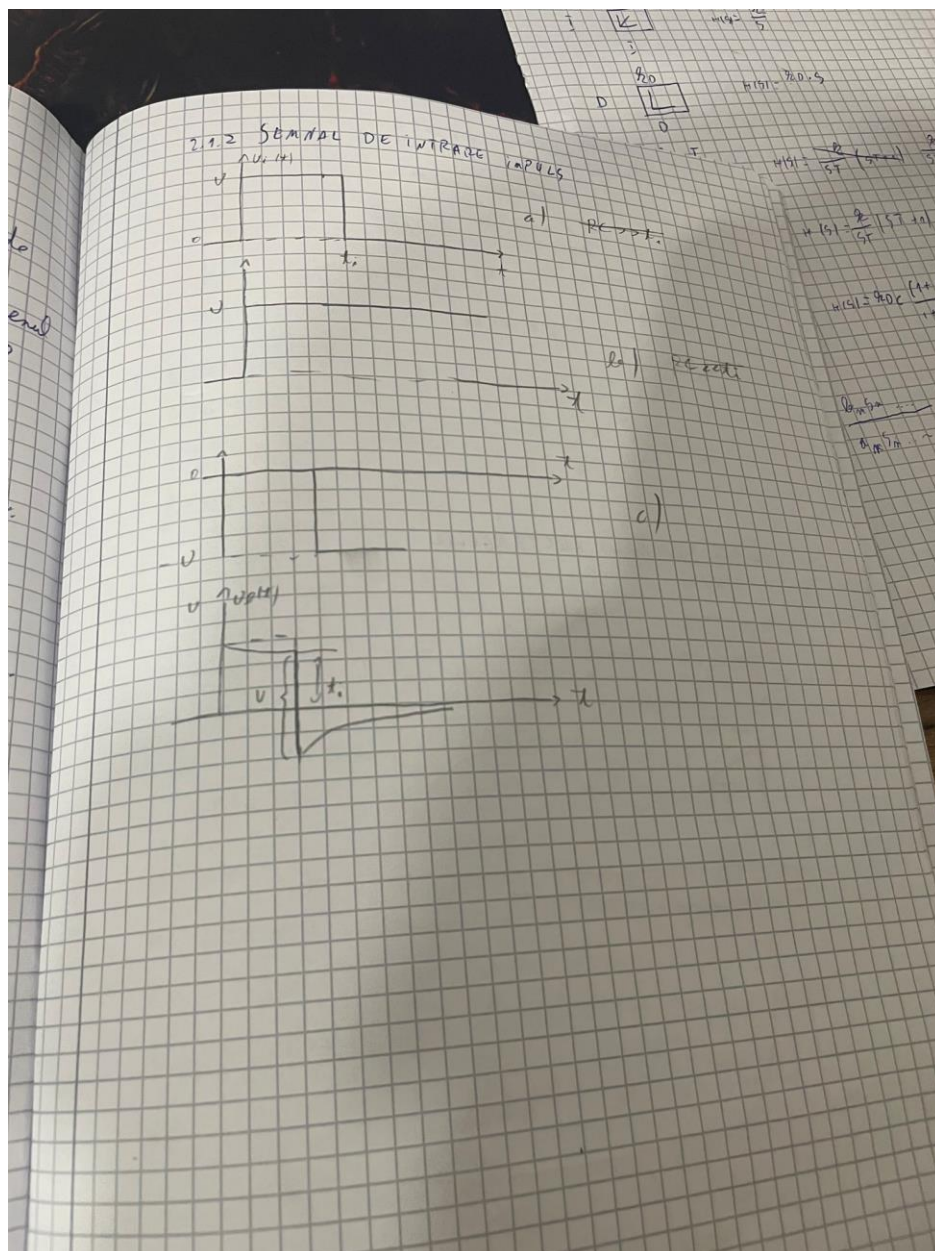

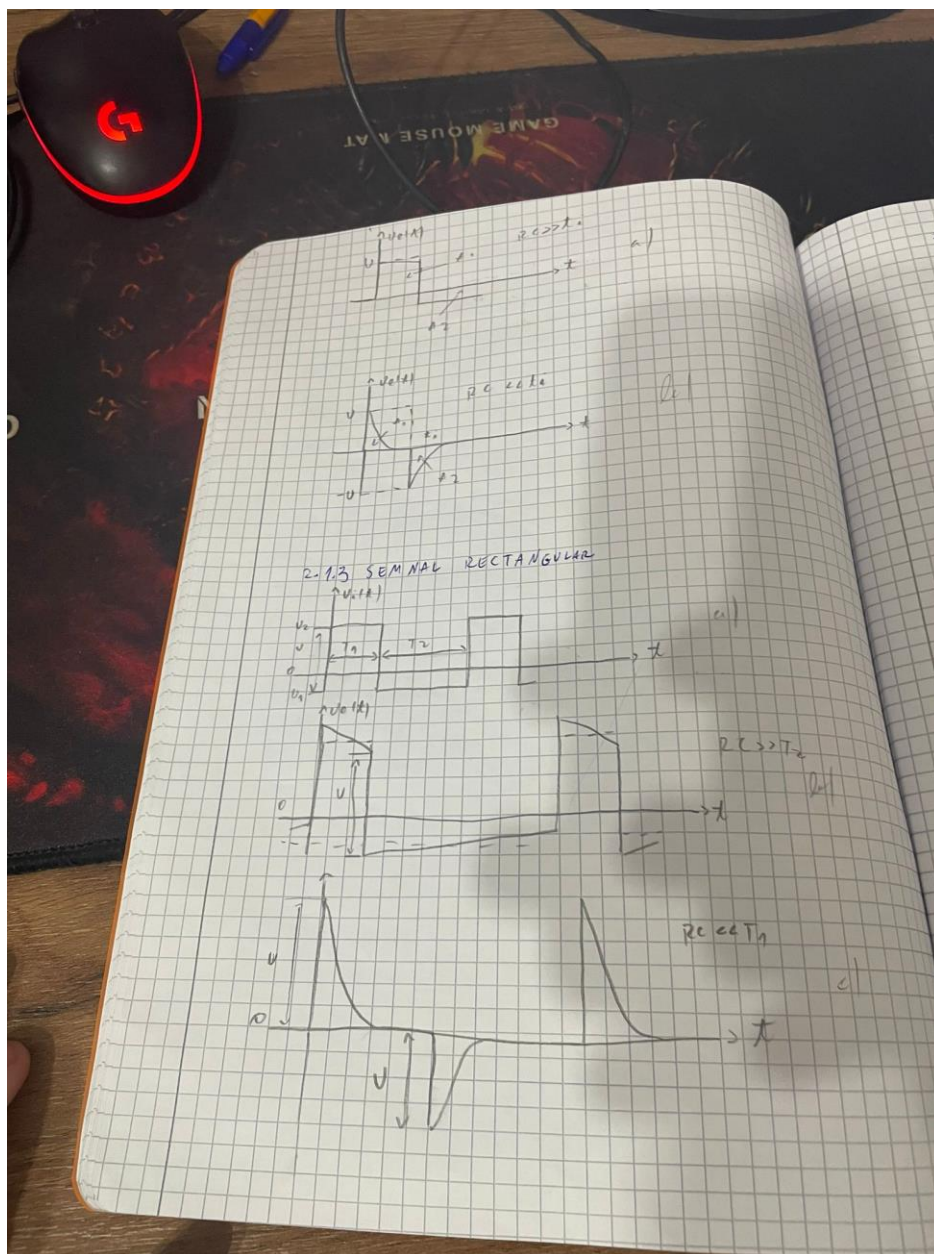

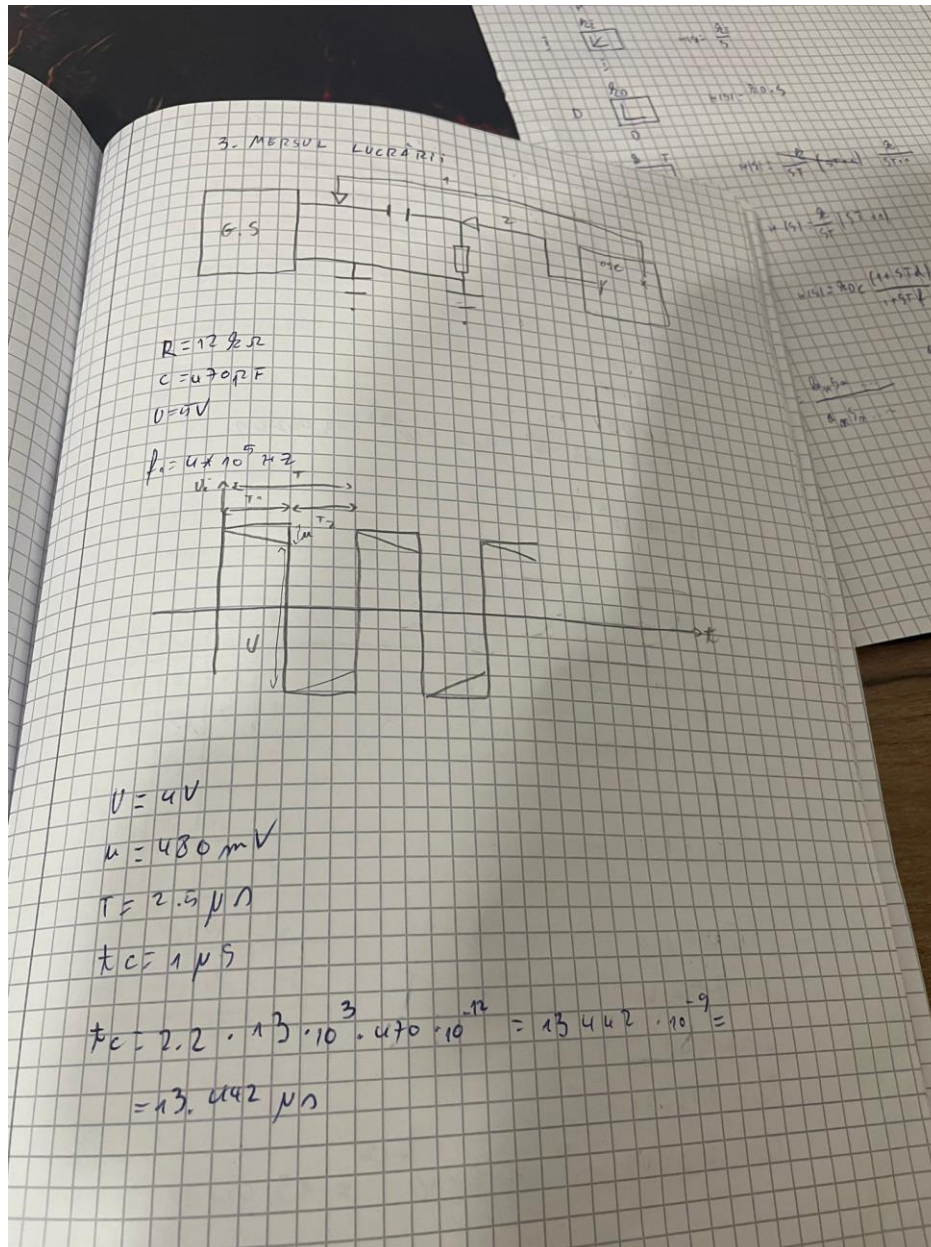

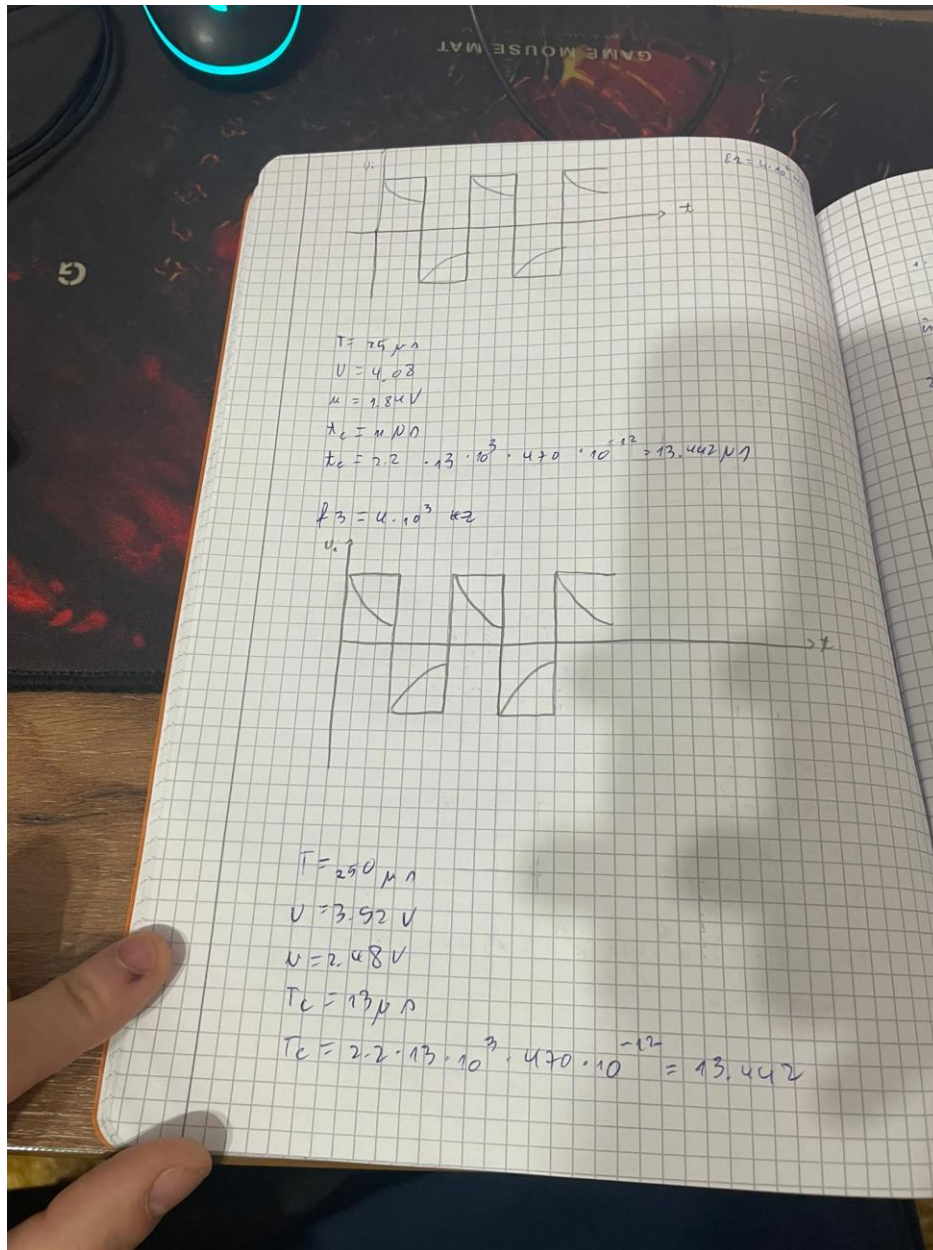

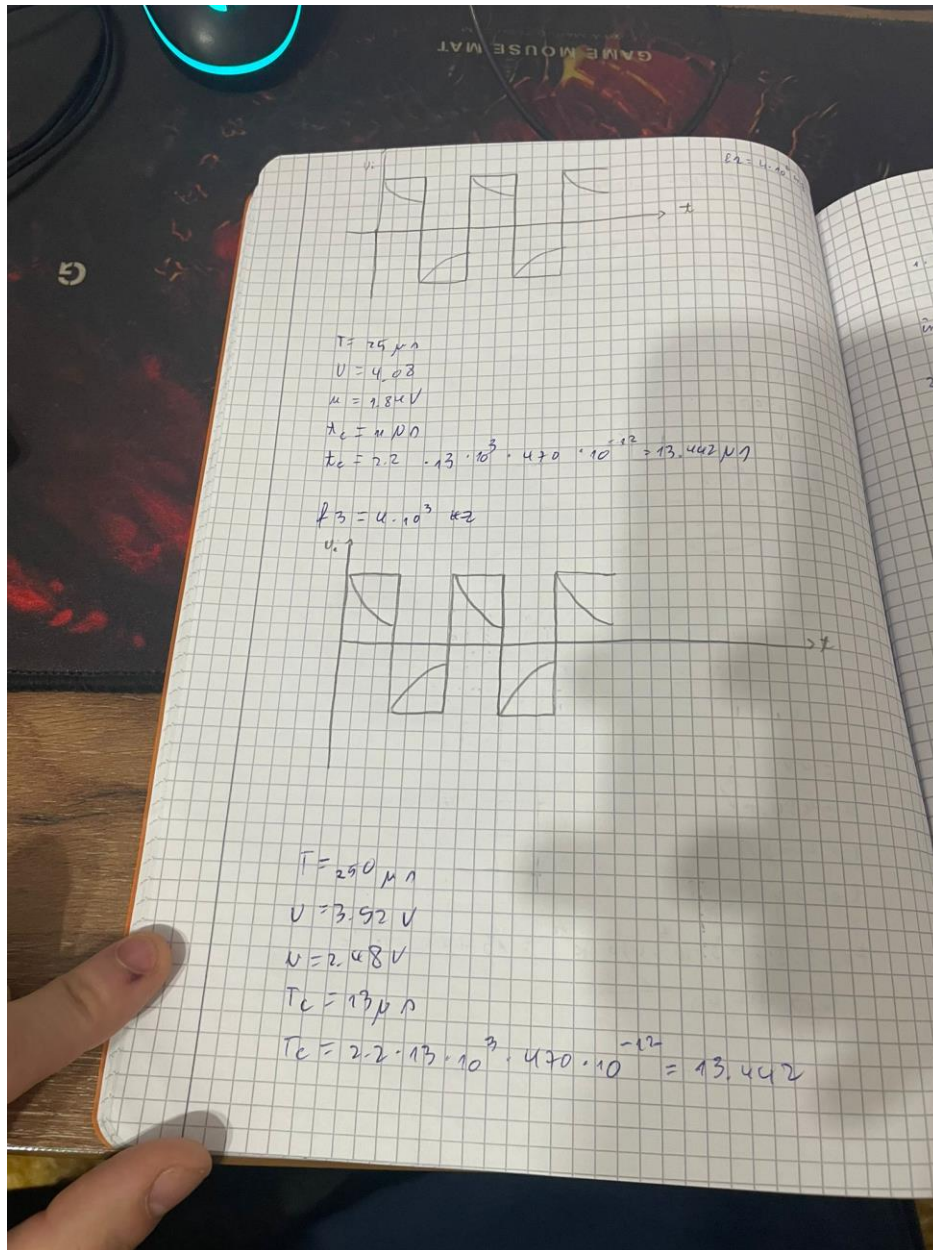

3. Aplicatia 3 – Circuite Logice cu Diode : Poarta SI


DRĂGHICI DENIS COSMIN LUCRAREA 3
CIRCUITE LOGICE CU DIODE, POARTA SI


1. SCOPUL LUCRĂRII
Să vor studia circuitele logice cu diode semiconductoră în regim static și dinamic


2. 1. CIRCUITUL SI CU DIODE

V_A	V_B	V_C	V_V
V_H	V_H	V_H	V_H
V_H	V_H	V_L	V_H
V_H	V_L	V_H	V_H
V_H	V_L	V_L	V_L
V_L	V_H	V_H	V_H
V_L	V_H	V_L	V_H
V_L	V_L	V_H	V_H
V_L	V_L	V_L	V_L

A	B	C	V
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

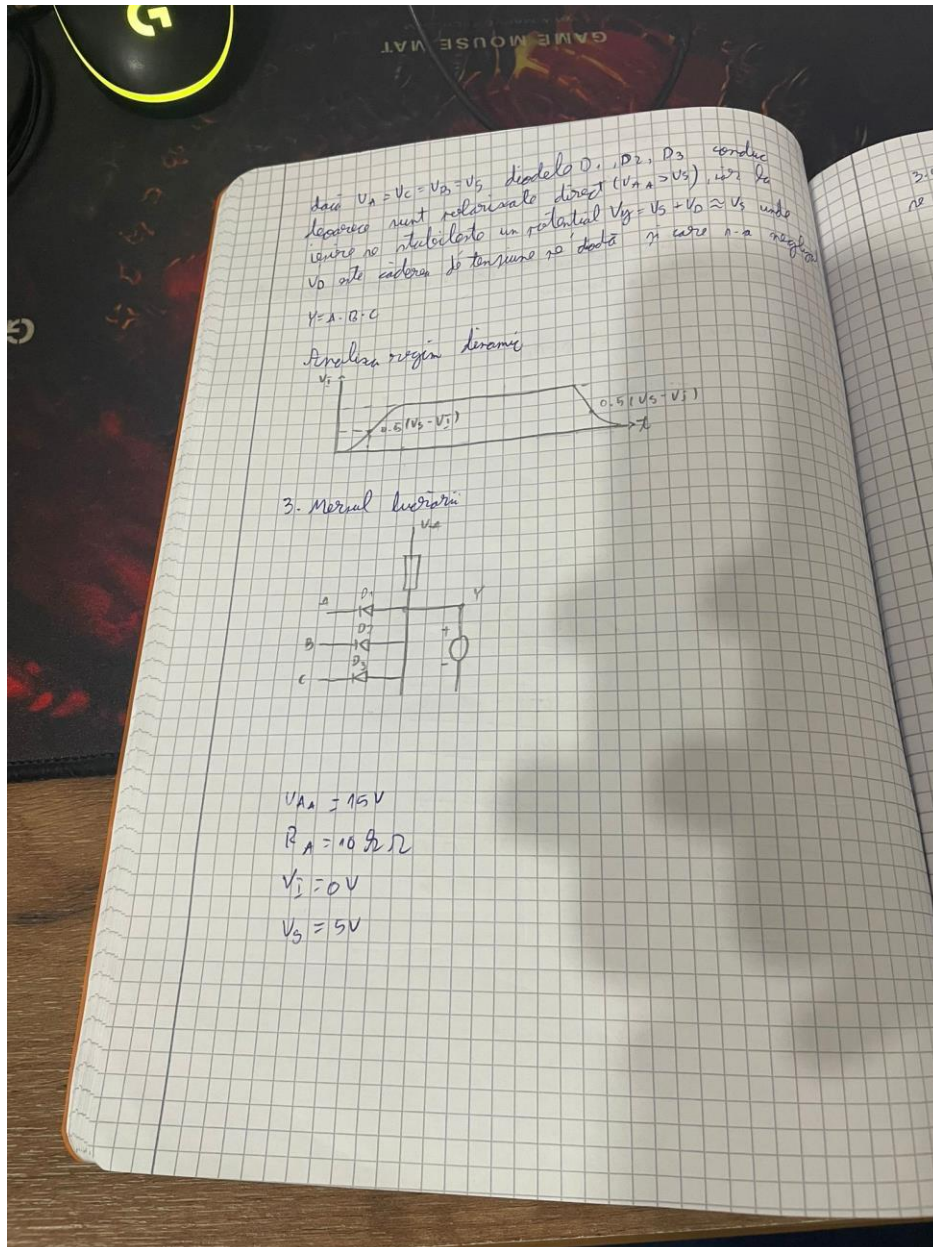

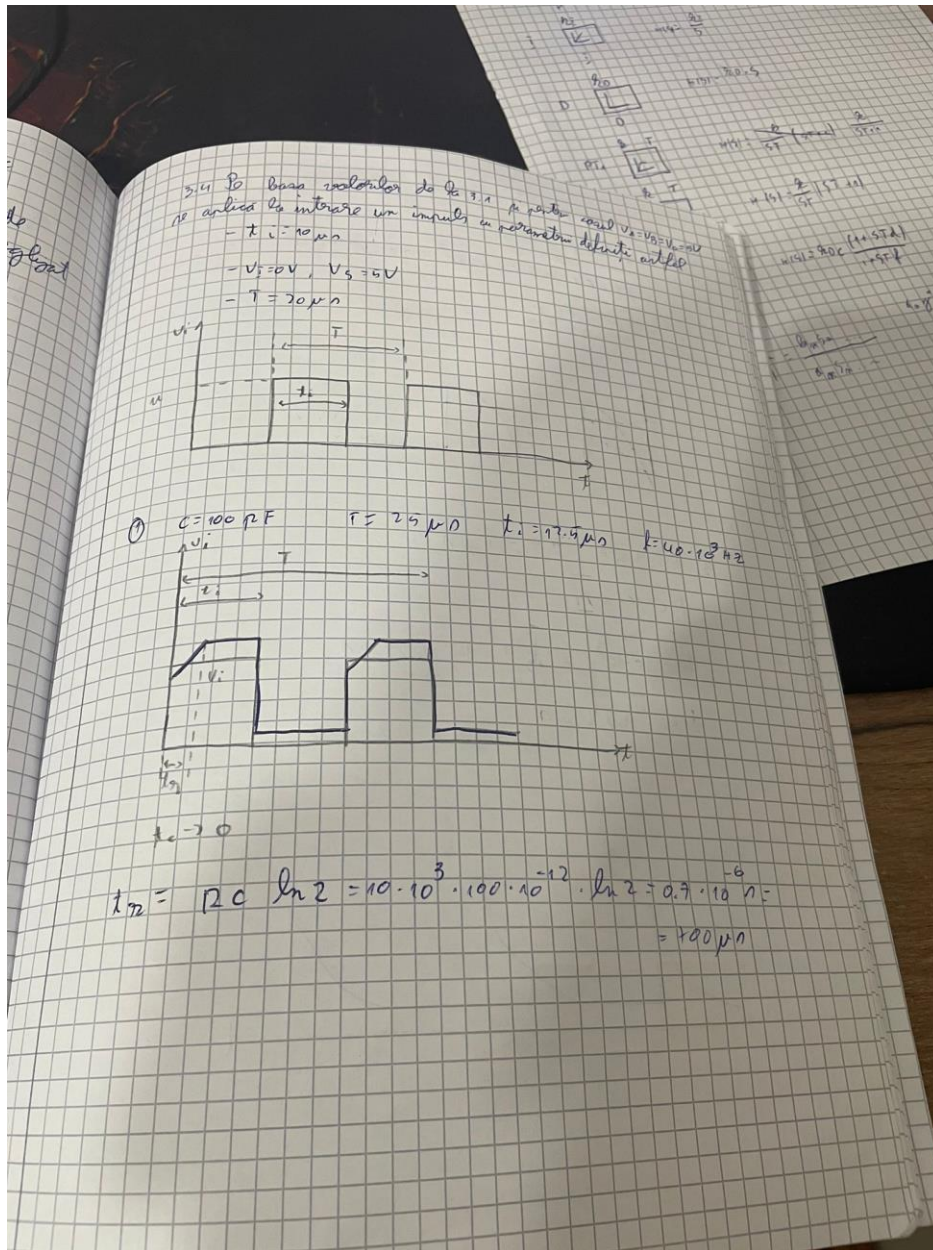

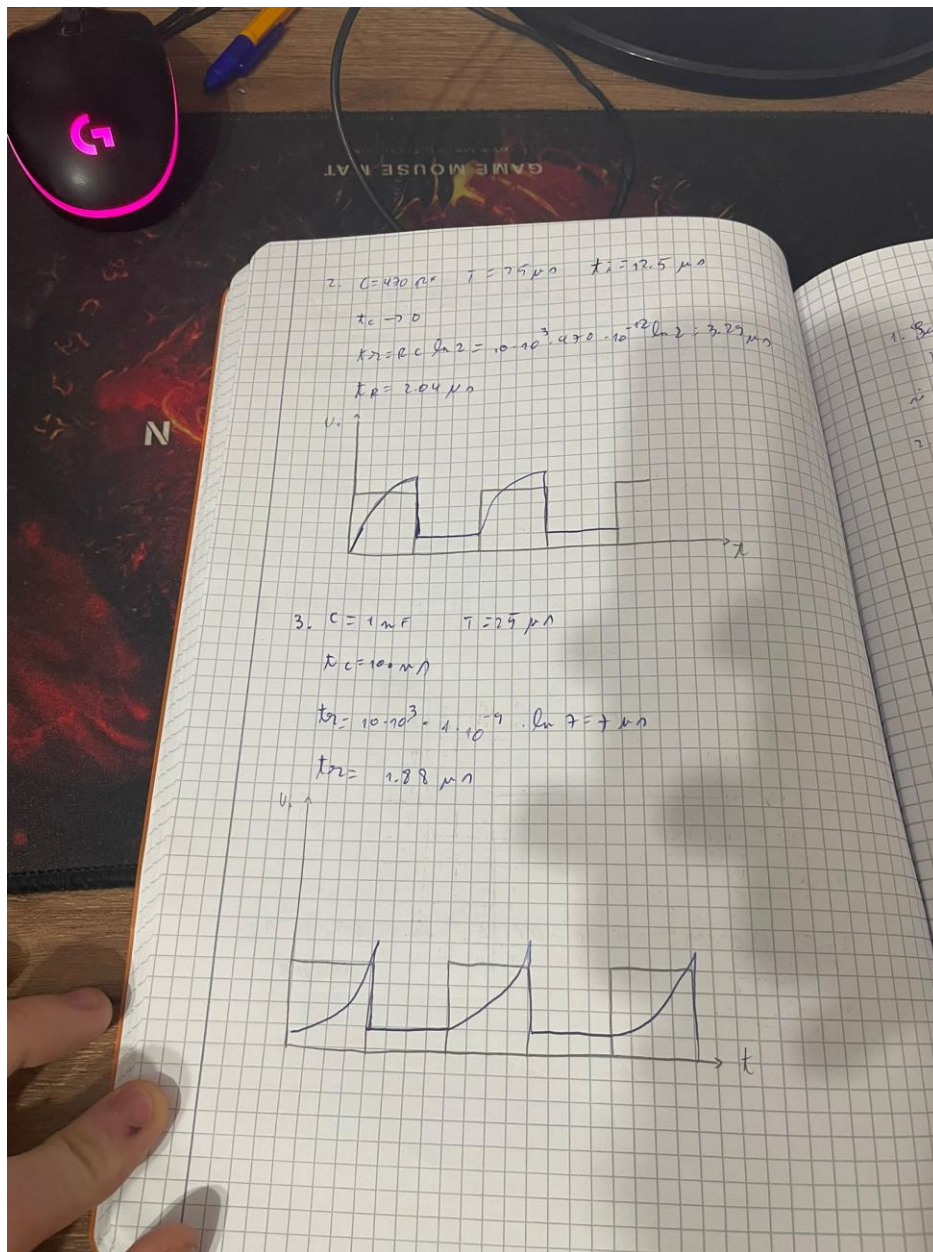

4. Aplicatia 4 – Circuite Logice cu Diode : Poarta SAU

PREZENTAT
DENIS COSMIN
CIRCUITE LOGICE CU DIODE POARTA SAU

1. Scopul lucrării
Să se realizeze circuitul logic cu diode semiconductoră
și să se verifice starea în regim static și în regim dinamic

2. 1. Scurtarea circuitului

Diagram of the OR gate circuit:

- Inputs: A, B, C
- Diodes: D_1 , D_2 , D_3
- Output: Y (with voltage V_Y)
- Resistor: R_0
- Voltage source: $+V_0$


V_A	V_B	V_C	V_Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

a) $V_A = V_C = V_B = V_i$, diodele D_1, D_2, D_3 sunt polarizate direct deoarece $V_i > V_{00}$. Diodele pot fi polarizate direct cu o anumită cădere de tensiune mai mare sau mai mică în funcție de raportul dintre V_i și V_{00} și valoarea rezistenței.


R = ...
 $V_U = V_i - V_D \approx V_i$

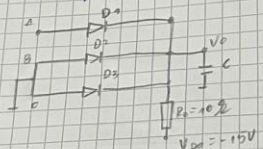
3. Modelul de circuit

$T_i = 10 \mu s$
 $V_i = 0 V$
 $V_A = V_B = 5 V$
 $T = 20 \mu s$




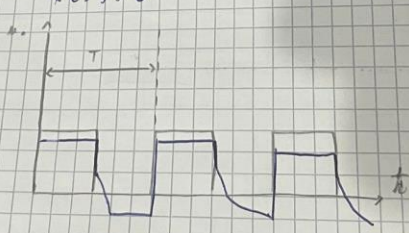
$C = 270 pF$ $T = \frac{1}{f} = 25 \mu s$ $t_i = 12.5 \mu s$
 $t_c = 33.6$




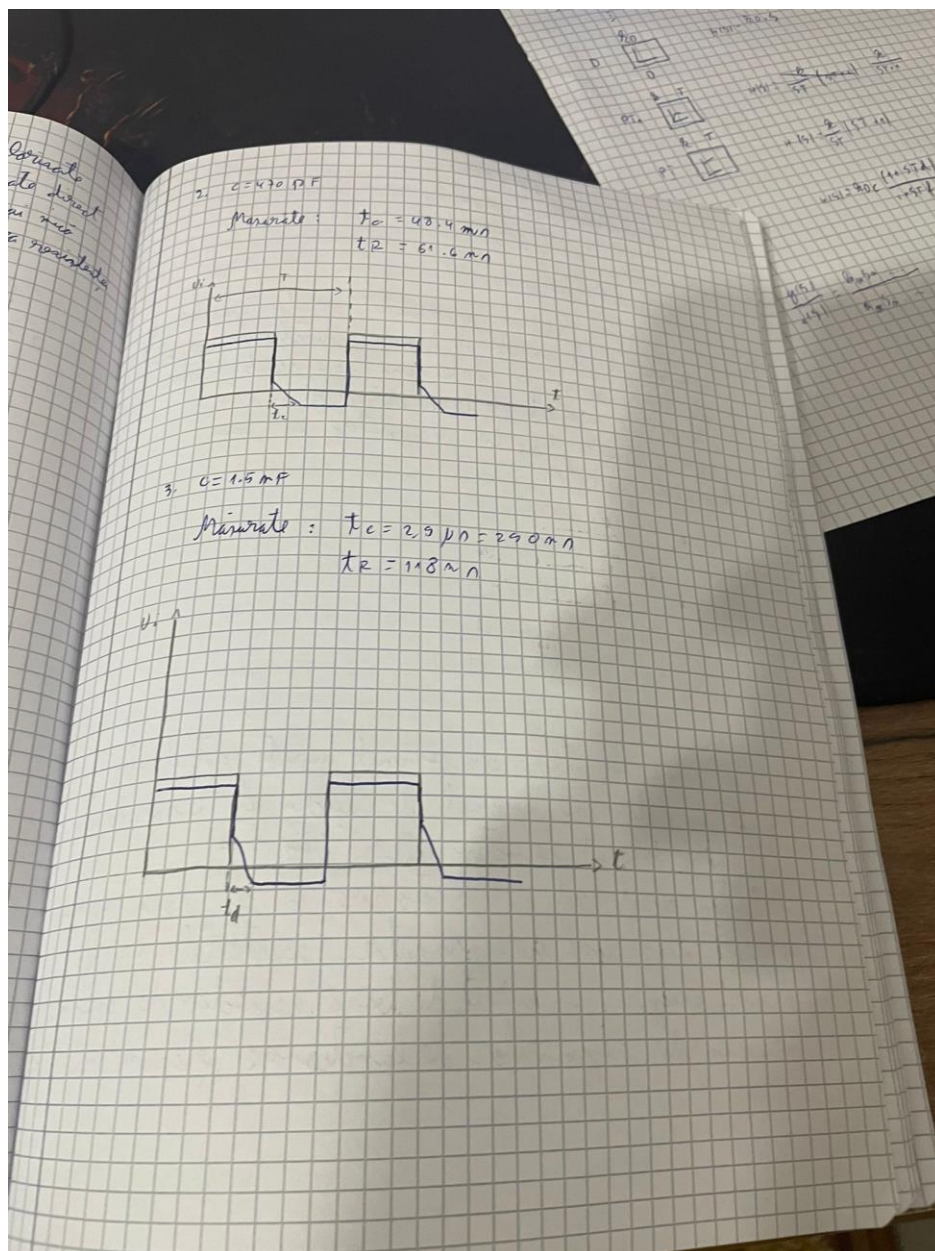


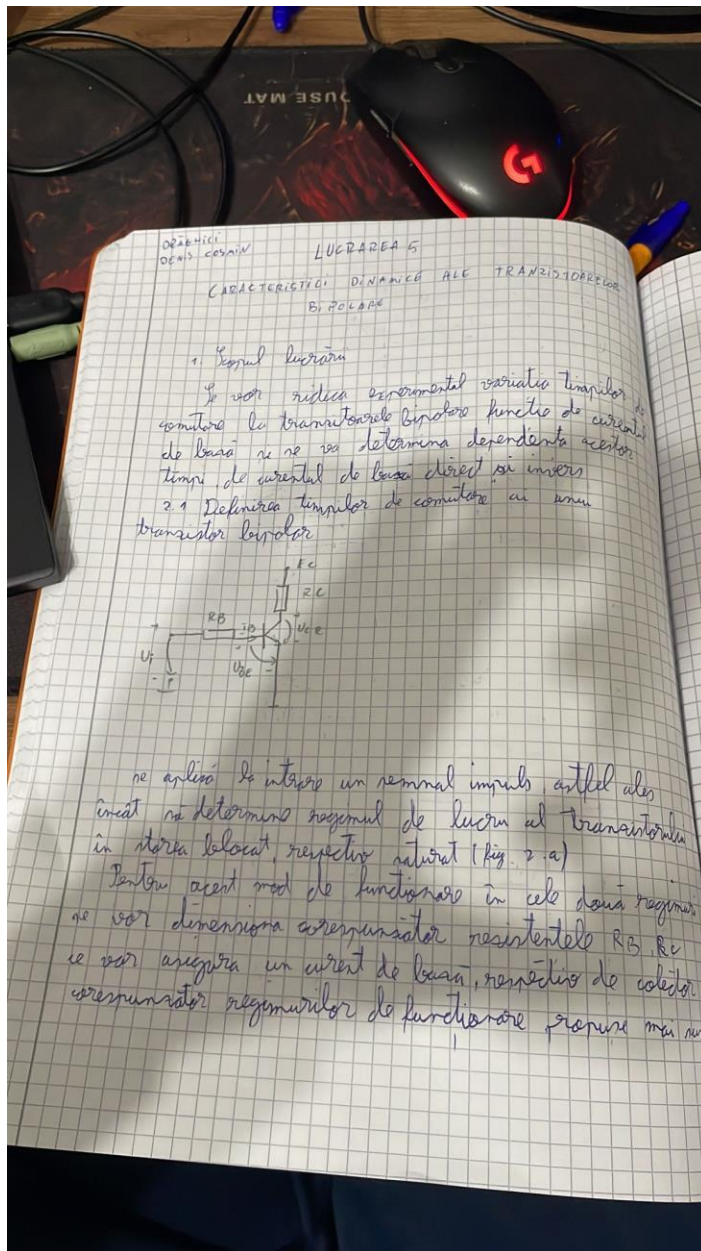5. Aplicatia 5 – Caracteristici dinamice ale tranzistoarelor bipolare




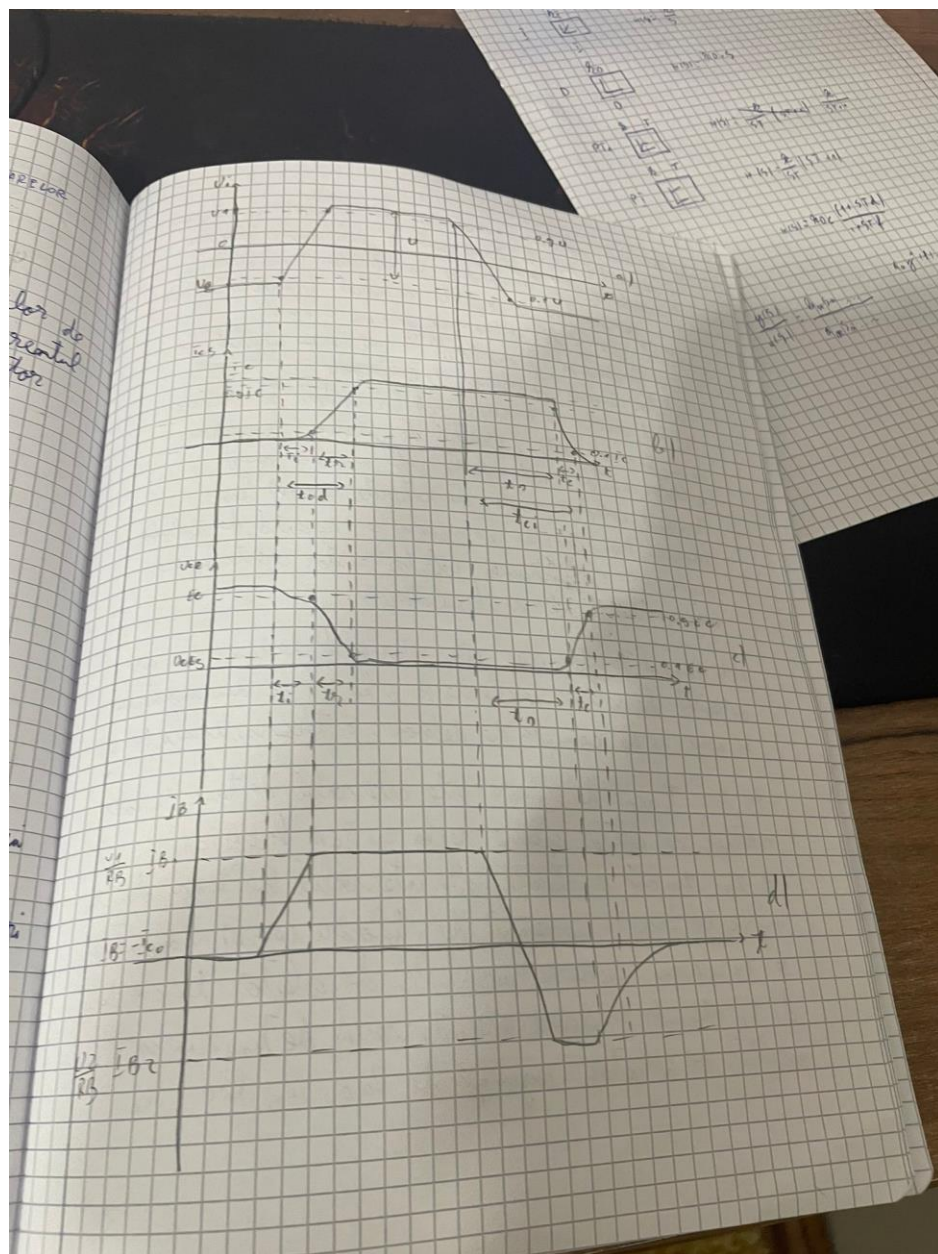

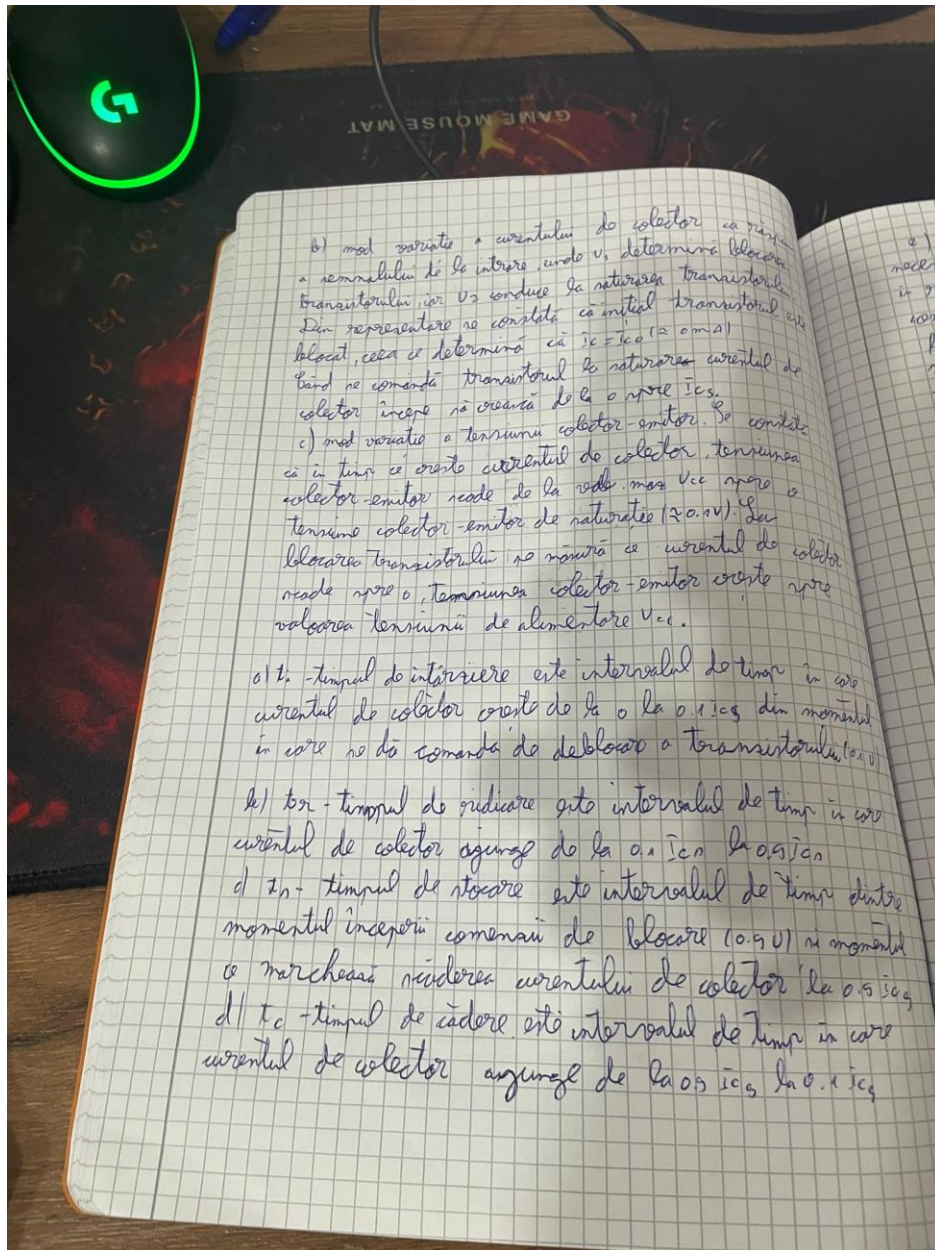

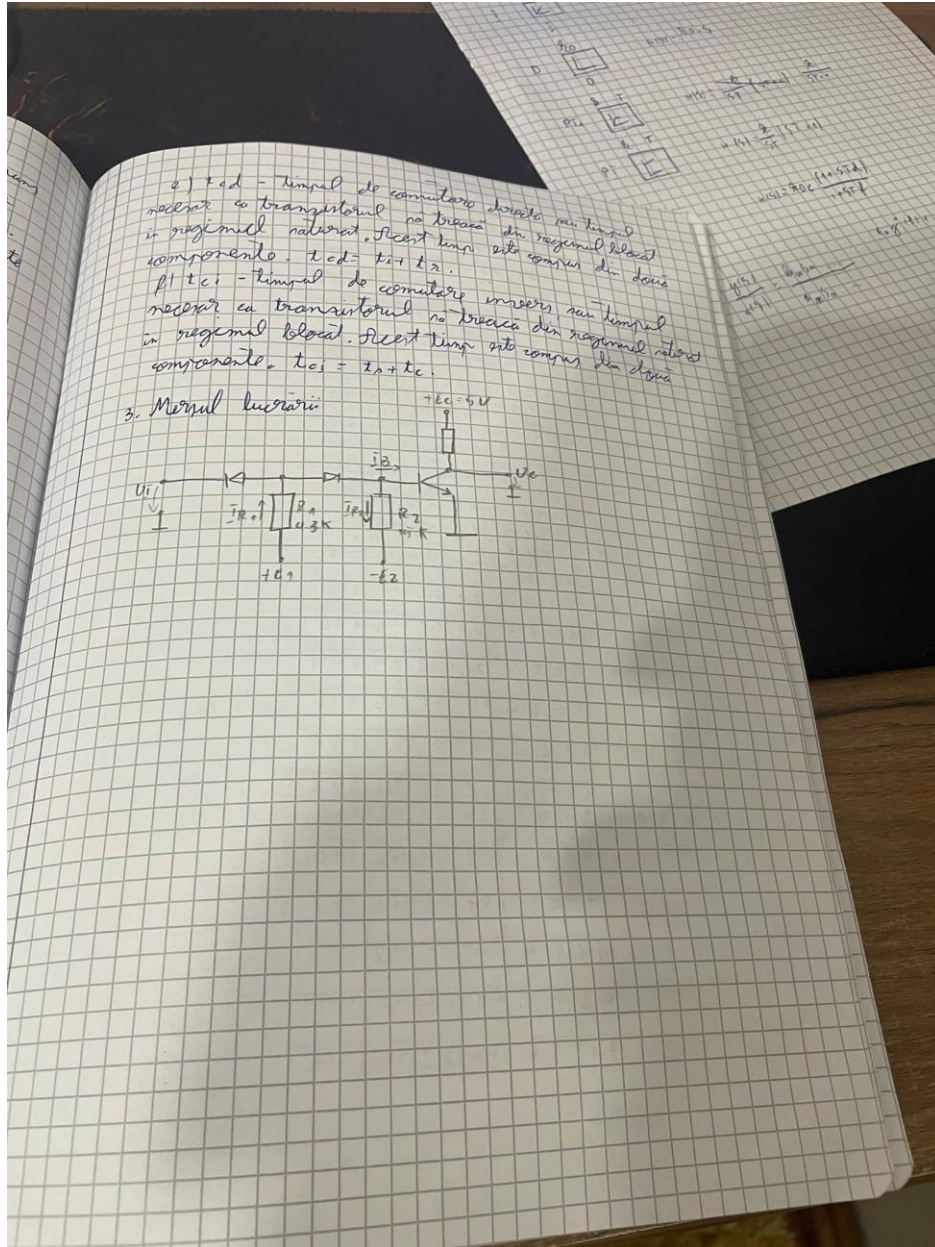

E_2	J_{B2}	E_1	J_{B1}	t_2	I_2	R_2	$\#_2$
0.76	0.06	2.3	0.2	27	66	104	948
		3.2	0.3	27	47	116	364
		3.4	0.4	27	41	112	380
		4.5	0.6	20	34	120	320
		5.4	0.8	17	29	128	388
		6.2	1.0	16	25	132	392
1.5	0.1	3	0.2	22	68	120	260
		3.4	0.3	21	47	136	268
		3.9	0.4	19	47	132	272
		4.7	0.6	17	35	148	288
		5.8	0.8	15	25	164	284
		6.4	1.0	16	27	164	316
2.25	0.15	3.2	0.2	13	88	140	224
		3.7	0.3	18	47	144	224
		4.1	0.4	17	35	148	244
		4.9	0.6	18	33	160	256
		5.8	0.8	15	28	164	264
		6.7	1.0	15	25	164	276
3	0.2	3.4	0.2	23	69	144	220
		3.9	0.3	21	45	156	236
		4.3	0.4	20	37	164	244
		5.2	0.6	19	30	176	256
		6.0	0.8	19	21	184	264
		6.9	1.0	18	31	188	276
3.75	0.25	3.7	0.2	29	53	136	136
		4.1	0.3	28	44	136	180
		4.9	0.4	27	38	184	188
		5.4	0.6	26	30	192	196
		6.2	0.8	24	22	200	204
		7.1	1.0	22	22	208	212

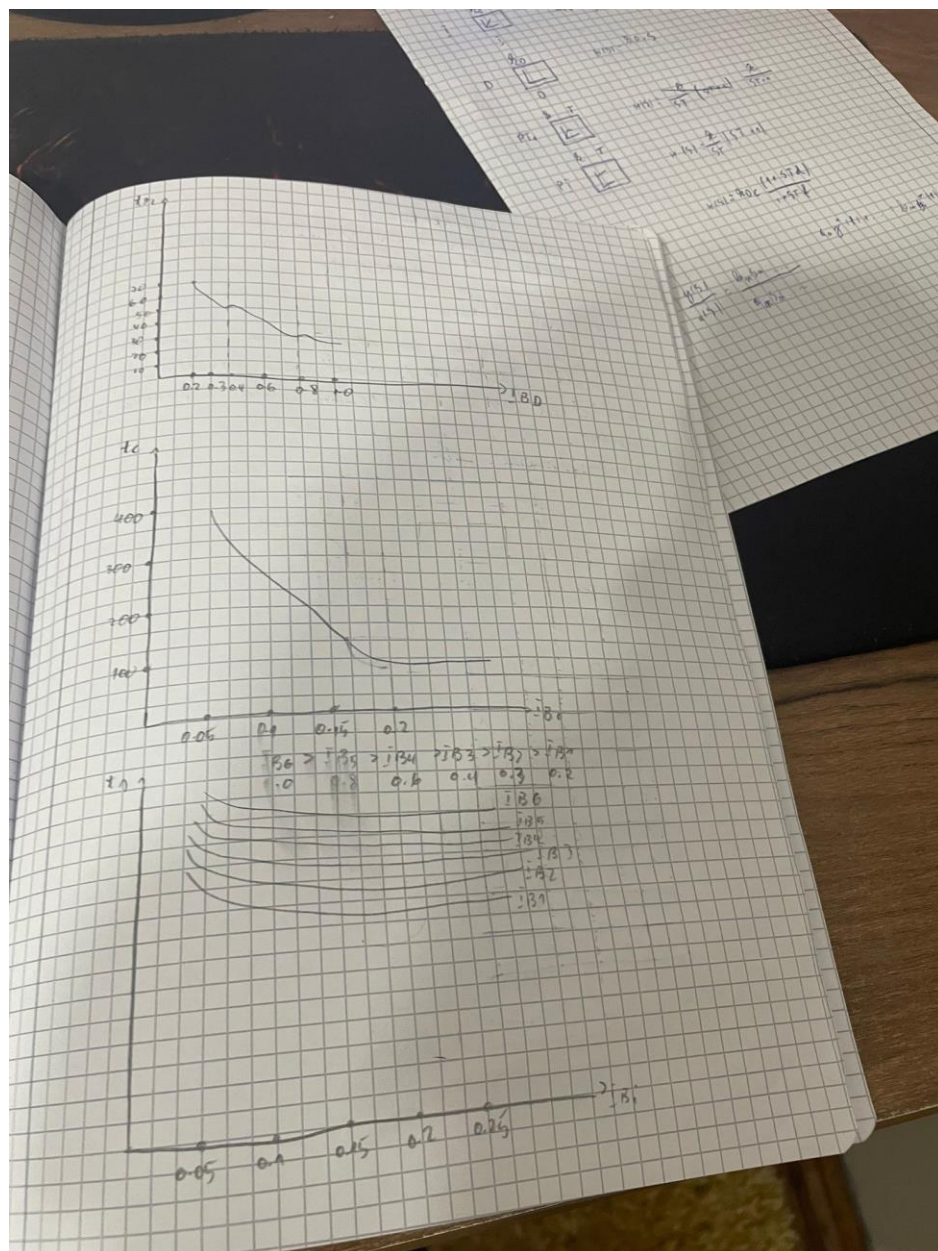


6. Aplicatia 6 – Circuite Logice cu Diode si Tranzistoare: Poarta SI-NU(cu trecere prin rezistente)

DRAGHICI DENIS COSMIN LUCRAREA 6
CIRCUITE LOGICE CU DIODE SI TRANZISTORI
Poarta SI-NU cu DEPLASARE DE NIVEL PRIN
REZISTENTE

1. Scopul lucrării
Se va realiza un circuit si nu cu componente discrete cu deplasare de nivel prin rezistente. Se vor realiza si vor analiza caracteristicile statice si dinamice ale circuitului.

2. Funcționarea portii

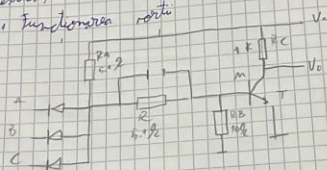

A	B	C	V _{BE}	Y
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0.75	0

Se prezintă o scară rezistentă. Funcționarea corectă a circuitului este dovedită de tabelul de valori.

[illegible]


Pentru ca roata să funcționeze conform tabelului de adăugare trebuie dimensionate max. R_c, R_A, P și R_B .
Dimensionarea cure. nu face parte.

2.4 Dimensionarea capacității de acellare


$$C_A = \frac{180 \cdot t_{dR}}{V_C}$$

$$C_{A2} = \frac{\bar{B} \cdot \pi d L}{U_c}$$

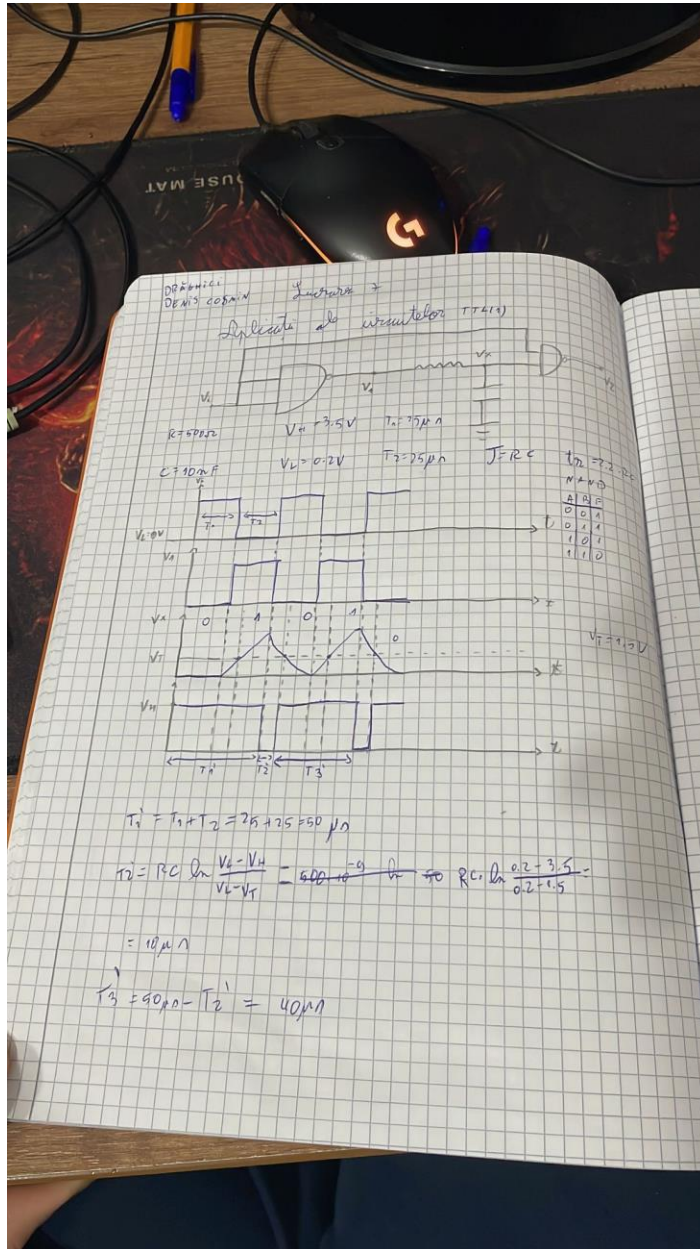7. Aplicatia 7 – Aplicatii ale circuitelor TTL (Saptamana 10)



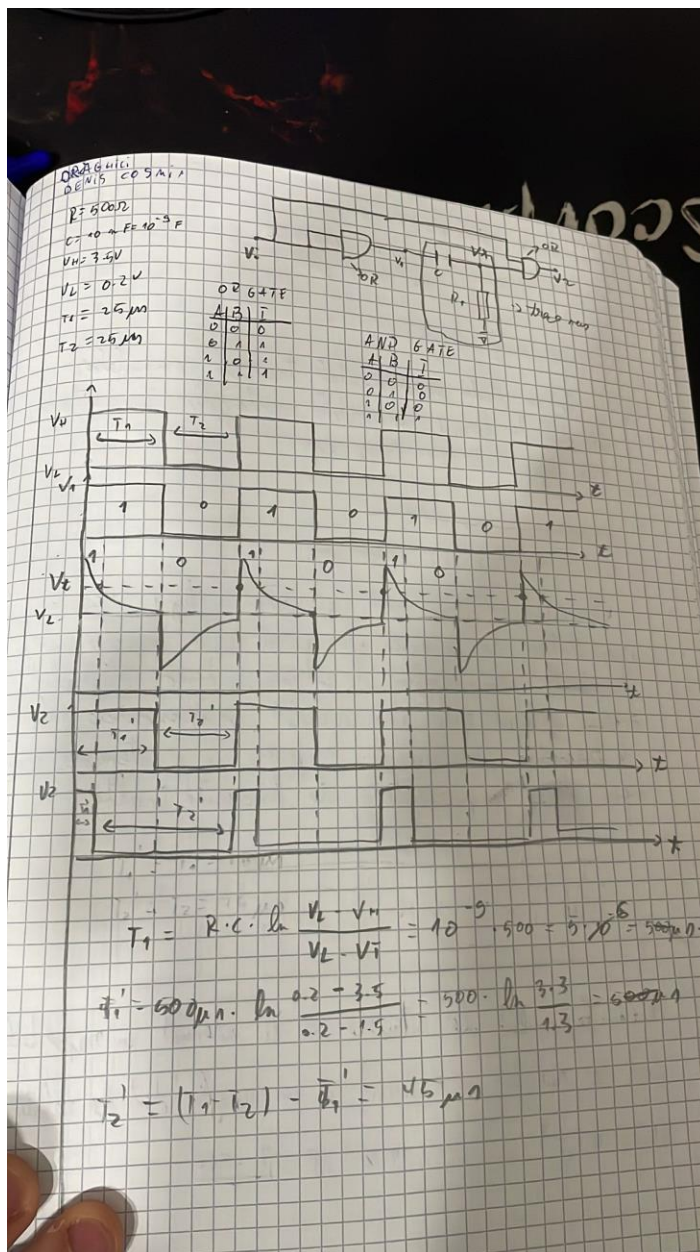8. Aplicatia 8 – Aplicatii ale circuitelor TTL(Saptamana 11)



9. Aplicatia 9 – Aplicatii ale circuitelor TTL(Saptamana 12)

